

## PRÁCTICO 3 - Lógica Combinacional

## Minitérminos y maxitérminos para tres variables binarias

| $x$ | $y$ | $z$ | Minitérminos |             | Maxitérminos   |             |
|-----|-----|-----|--------------|-------------|----------------|-------------|
|     |     |     | Términos     | Designación | Términos       | Designación |
| 0   | 0   | 0   | $x'y'z'$     | $m_0$       | $x + y + z$    | $M_0$       |
| 0   | 0   | 1   | $x'y'z$      | $m_1$       | $x + y + z'$   | $M_1$       |
| 0   | 1   | 0   | $x'yz'$      | $m_2$       | $x + y' + z$   | $M_2$       |
| 0   | 1   | 1   | $x'yz$       | $m_3$       | $x + y' + z'$  | $M_3$       |
| 1   | 0   | 0   | $xy'z'$      | $m_4$       | $x' + y + z$   | $M_4$       |
| 1   | 0   | 1   | $xy'z$       | $m_5$       | $x' + y + z'$  | $M_5$       |
| 1   | 1   | 0   | $xyz'$       | $m_6$       | $x' + y' + z$  | $M_6$       |
| 1   | 1   | 1   | $xyz$        | $m_7$       | $x' + y' + z'$ | $M_7$       |

Mapas de Karnaugh de 2, 3 y 4 variables:

|       |       |
|-------|-------|
| $m_0$ | $m_1$ |
| $m_2$ | $m_3$ |

a)

|     |     |        |       |
|-----|-----|--------|-------|
| $x$ | $y$ | $0$    | $1$   |
|     | $0$ | $x'y'$ | $x'y$ |
| $1$ | $0$ | $xy'$  | $xy$  |

b)

|       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|
| $m_0$ | $m_1$ | $m_3$ | $m_2$ |
| $m_4$ | $m_5$ | $m_7$ | $m_6$ |

a)

Dist. a 1 bit

|     |      |          |         |        |         |
|-----|------|----------|---------|--------|---------|
| $x$ | $yz$ | $00$     | $01$    | $11$   | $10$    |
|     | $0$  | $x'y'z'$ | $x'y'z$ | $x'yz$ | $x'yz'$ |
| $1$ | $0$  | $xy'z'$  | $xy'z$  | $xyz$  | $xyz'$  |

$z$

b)



|          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|
| $m_0$    | $m_1$    | $m_3$    | $m_2$    |
| $m_4$    | $m_5$    | $m_7$    | $m_6$    |
| $m_{12}$ | $m_{13}$ | $m_{15}$ | $m_{14}$ |
| $m_8$    | $m_9$    | $m_{11}$ | $m_{10}$ |

a)

|   |    | yz        |            | y         |          |           |
|---|----|-----------|------------|-----------|----------|-----------|
|   |    | 00        | 01         | 11        | 10       |           |
| w | x  | 00        | $w'x'y'z'$ | $w'x'y'z$ | $w'x'yz$ | $w'x'yz'$ |
|   | 01 | $w'xy'z'$ | $w'xy'z$   | $w'xyz$   | $w'xyz'$ | x         |
|   | 11 | $wxy'z'$  | $wxy'z$    | $wxyz$    | $wxyz'$  |           |
|   | 10 | $wx'y'z'$ | $wx'y'z$   | $wx'yz$   | $wx'yz'$ |           |
|   |    | z         |            |           |          |           |

b)

b)

  **Programmable Logic Array (PLA):**

$$F_1 = ABC \quad F_4 = \bar{A}\bar{B}\bar{C}$$

$$F_2 = A + B + C$$

$$F_3 = \bar{A} + \bar{B} + \bar{C}$$

**Ejercicio 1:**

Un detector de paridad impar de 4 entradas y una salida funciona de la siguiente manera: si la cantidad de entradas con valor '1' es impar la salida se pone en '1', en el resto de los casos la salida toma valor '0'.

- Construir la tabla de verdad para dicho sistema.
- Obtener la ecuación lógica como suma de minitérminos y producto de maxitérminos (funciones canónicas).
- Implementar el sistema con compuertas NAND de la cantidad de entradas requeridas.
- Implementar el sistema con una PLA.

**Ejercicio 2:**

Un sistema digital recibe información en forma de palabras de 5 bits (**ABCDE**) en un código protegido contra errores, de tal forma que cualquier dato que se reciba debe contener 3 y sólo 3 bits en '1'. Diseñar un circuito con las entradas **ABCDE** y una salida **err** que se activa por bajo cuando se recibe un dato incorrecto.

- Construir la tabla de verdad para dicho sistema.
- Obtener la ecuación lógica como suma de minitérminos y producto de maxitérminos (funciones canónicas).
- Implementar el sistema con una PLA.

**Ejercicio 3:**

Verificar los resultados obtenidos de cada función lógica en la Guía 2 - Ejercicio 1, mediante la utilización de mapas de Karnaugh, el cual garantiza la obtención de la mínima expresión.

- $x.y + x.y'$
- $(x + y).(x + y')$
- $x.y.z + x'.y + xyz'$
- $z.x + z.x'.y$
- $(A + B).(A' + B')$
- $y.(w.z' + w.z) + x.y$

**Ejercicio 4:**

Dadas la siguientes tablas de verdad para las funciones Fx:

 $(f_1)$ 

| x3 | x2 | x1 | x0 | F(x3,x2,x1,x0) |
|----|----|----|----|----------------|
| 0  | 0  | 0  | 0  | 1              |
| 0  | 0  | 0  | 1  | 1              |
| 0  | 0  | 1  | 0  | 1              |
| 0  | 0  | 1  | 1  | 0              |
| 0  | 1  | 0  | 0  | 0              |
| 0  | 1  | 0  | 1  | 0              |
| 0  | 1  | 1  | 0  | 1              |
| 0  | 1  | 1  | 1  | 0              |
| 1  | 0  | 0  | 0  | 1              |
| 1  | 0  | 0  | 1  | 1              |
| 1  | 0  | 1  | 0  | 1              |
| 1  | 0  | 1  | 1  | 0              |
| 1  | 1  | 0  | 0  | 0              |
| 1  | 1  | 0  | 1  | 0              |
| 1  | 1  | 1  | 0  | 0              |
| 1  | 1  | 1  | 1  | 0              |

 $(f_2)$ 

| x3 | x2 | x1 | x0 | F(x3,x2,x1,x0) |
|----|----|----|----|----------------|
| 0  | 0  | 0  | 0  | 1              |
| 0  | 0  | 0  | 1  | 0              |
| 0  | 0  | 1  | 0  | 1              |
| 0  | 0  | 1  | 1  | 0              |
| 0  | 1  | 0  | 0  | 1              |
| 0  | 1  | 0  | 1  | 0              |
| 0  | 1  | 1  | 0  | 1              |
| 0  | 1  | 1  | 1  | 0              |
| 1  | 0  | 0  | 0  | 0              |
| 1  | 0  | 0  | 1  | 1              |
| 1  | 0  | 1  | 0  | 1              |
| 1  | 0  | 1  | 1  | 1              |
| 1  | 1  | 0  | 0  | 0              |
| 1  | 1  | 0  | 1  | 0              |
| 1  | 1  | 1  | 0  | 0              |
| 1  | 1  | 1  | 1  | 0              |

 $(f_3)$ 

| x2 | x1 | x0 | F(x2,x1,x0) |
|----|----|----|-------------|
| 0  | 0  | 0  | 0           |
| 0  | 0  | 1  | 0           |
| 0  | 1  | 0  | 0           |
| 0  | 1  | 1  | 1           |
| 1  | 0  | 0  | 1           |
| 1  | 0  | 1  | 0           |
| 1  | 1  | 0  | 1           |
| 1  | 1  | 1  | 1           |

- Encontrar las expresiones canónicas de cada Fx como suma de minitérminos y como producto de maxitérminos.
- Encontrar la expresión minimizada de cada Fx utilizando mapas de Karnaugh.

**Ejercicio 5:**


Un circuito combinacional comparador toma dos números de 2 bits,  $\mathbf{A} = (A_1, A_0)$  y  $\mathbf{B} = (B_1, B_0)$  y retorna tres salidas (" $\mathbf{A} > \mathbf{B}$ ", " $\mathbf{A} = \mathbf{B}$ " y " $\mathbf{A} < \mathbf{B}$ ") de 1 bit cada una.

Ej: si  $\mathbf{A} = (00)$  y  $\mathbf{B} = (10)$ , entonces " $\mathbf{A} > \mathbf{B}$ " = '0', " $\mathbf{A} = \mathbf{B}$ " = '0' y " $\mathbf{A} < \mathbf{B}$ " = '1'.

- Construir la tabla de verdad para dicho sistema.
- Obtener la ecuación lógica como suma de minitérminos y producto de maxitérminos.
- Encontrar la función minimizada de cada salida como suma de productos usando mapas de Karnaugh.
- Implementar el sistema con compuertas lógicas básicas.

 **Ejercicio 6:**

Analizar los circuitos de lógica combinacional de la figura. Para cada uno:



- Escribir la función booleana correspondiente.
- Encontrar la tabla de verdad para la función obtenida.
- Obtener la función minimizada como suma de productos a partir del mapa de Karnaugh.
- Dibujar el circuito de lógica combinacional resultante del punto (c).

**Ejercicio 7:**

Un DECODIFICADOR es un circuito combinacional que convierte información binaria de 'N' entradas codificadas ( $\mathbf{A}$ ), a ' $2^N$ ' salidas únicas ( $\mathbf{X}$ ). Esto quiere decir que sólo una salida  $\mathbf{X}$  está activa y representa el valor de las señales de entrada  $\mathbf{A}$ .

Considere un decodificador activo por bajo (salida activa = '0') con  $N=2$  y  $2^N=4$  (deco 2 x 4).

- Expresar las tablas de verdad de las cuatro salidas  $X_0$ ,  $X_1$ ,  $X_2$  y  $X_3$ .
- Encontrar las expresiones de  $X_0$ ,  $X_1$ ,  $X_2$  y  $X_3$  como suma de minterminos y como producto de maxiterminos.
- Encontrar expresiones minimizadas de  $X_0$ ,  $X_1$ ,  $X_2$  y  $X_3$  utilizando el método de Karnaugh o un método algebraico.
- Implementar las expresiones anteriores a través del uso de compuertas lógicas.
- Repetir el punto (d) agregando una entrada de HABILITACIÓN (**E**) activa por bajo, de tal forma que cuando **E**='1' ninguna señal de salida permanezca habilitada.

#### Ejercicio 8:

Implementar un decodificador de 3 x 8 y otro de 4 x 16 a partir de decodificadores 2 x 4 activos por bajo, con entrada de habilitación (**E**) activa por bajo y compuertas lógicas.

#### Ejercicio 9:

- Diseñar un circuito SUMADOR COMPLETO (3 entradas: **X**, **Y**, **C<sub>IN</sub>**; 2 salidas: **S**, **C<sub>OUT</sub>**) mediante el uso de un Decodificador de salida activa por alto y compuertas OR. Tip: La salida que vale 1 representa el mintermino equivalente al número binario que está a la entrada.
- Diseñar un sumador completo usando dos semisumadores y una compuerta.


#### Ejercicio 10:

Un MULTIPLEXOR (MUX) es un circuito combinacional que selecciona información binaria de muchas entradas y la dirige a una única salida (**Y**), conforme al estado de las señales de selección. Si un MUX posee ' $2^N$ ' entradas de información (**D**) requiere '**N**' señales de selección (**S**).

- Expresar la tabla de verdad de un MUX de 2 entradas (y una salida) y su implementación mediante el uso de compuertas lógicas (AND, OR, NOT, NOR, NAND, etc.)
- Mostrar cómo se puede usar un MUX para obtener una compuerta NOT.
- ¿Cómo obtener un MUX de 4 entradas (y una salida) en base a multiplexores de 2 entradas?
- ¿Cómo obtener un multiplexor de '**N**' entradas con multiplexores de 2 entradas?

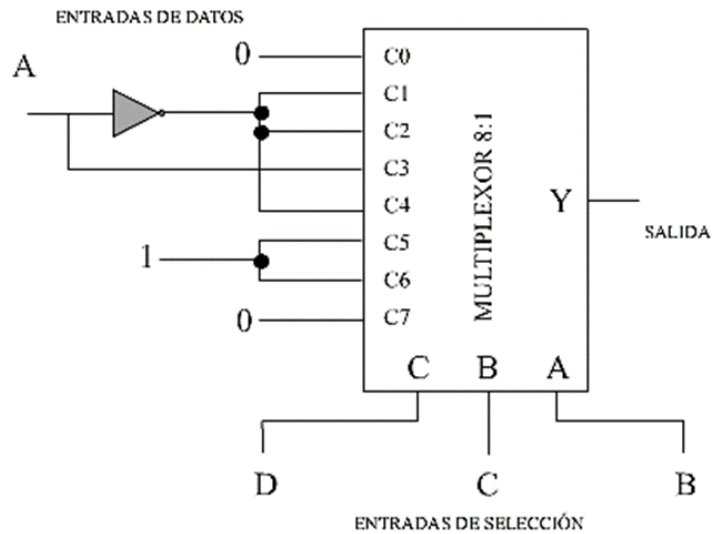**Ejercicio 11:**

Dado el siguiente circuito con entradas (DCBA):




- a. Elabore la tabla de verdad de "SALIDA" y responda: ¿Para cuántas combinaciones posibles de entradas la salida es igual a 1?

ATENCIÓN: no confundir el nombre de las señales del enunciado con las de selección del decodificador!

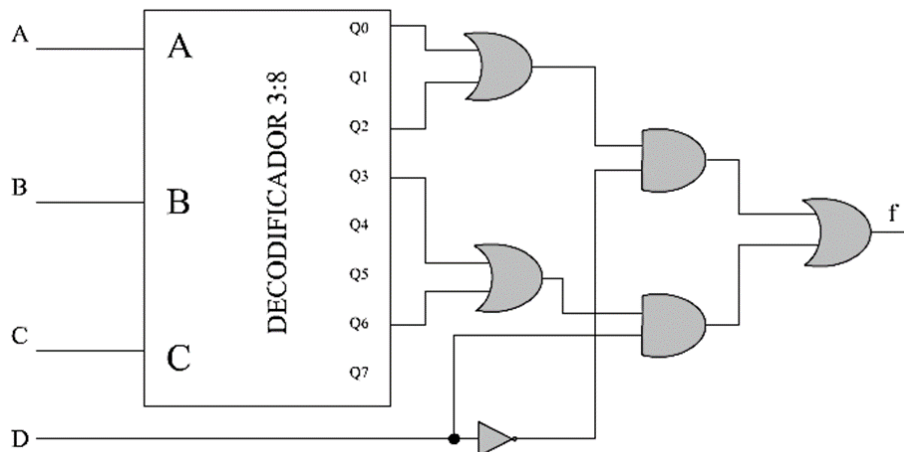**Ejercicio 12:**

Dado el siguiente circuito con entradas (DCBA):




Asumir que las salidas Q del decodificador son activas por alto, y que las salidas Q(1,4,5,7) no se conectan a ninguna compuerta.

- a. a.Elaborar la tabla de verdad de la función f y responder: ¿Para cuántas combinaciones posibles de entradas la salida f es igual a 1?

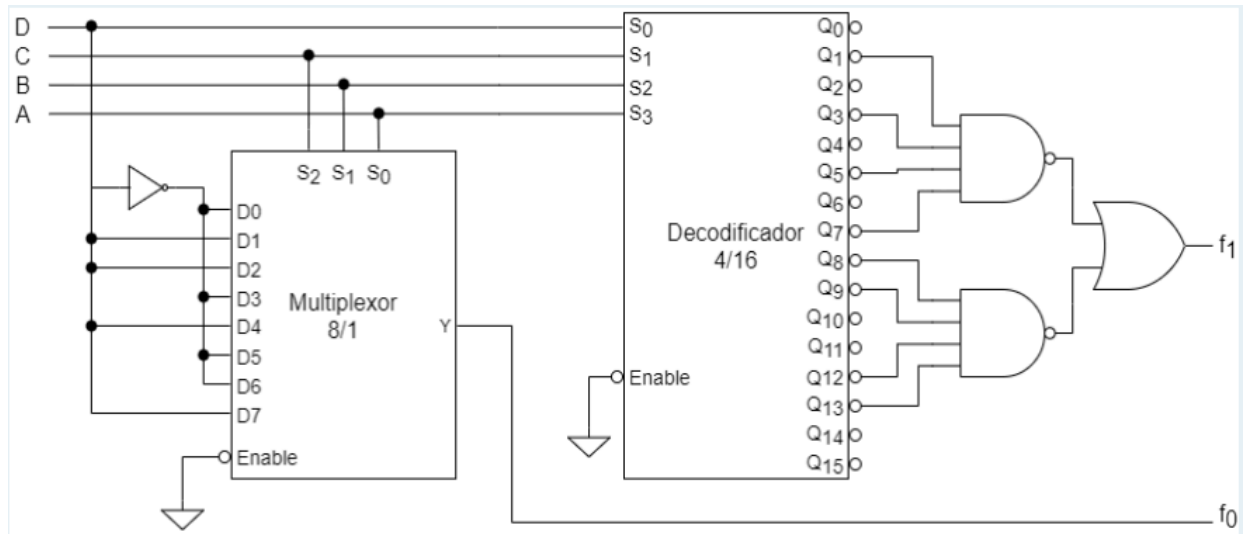**Ejercicio 13:**

Dado el siguiente circuito con entradas (ABCD):



- Elaborar la tabla de verdad de la función  $f$  y responder: ¿Para cuántas combinaciones posibles de entradas la salida  $f$  es igual a 1?
- Repetir el punto a) pero conectando la salida  $Y$  del Multiplexor a la entrada Enable del Decodificador. ¿Qué diferencias se obtuvieron? ¿Por qué?